



**Universidade Federal de Santa Catarina**  
**Centro Tecnológico – CTC**  
**Departamento de Engenharia Elétrica**



# **“Introdução a circuitos Sequenciais em VHDL ”**

**Prof. Héctor Pettenghi Roldán\***

[Hector@eel.ufsc.br](mailto:Hector@eel.ufsc.br)

**Florianópolis, Agosto de 2019.**

# Objetivos do laboratório

---

1. Entender o conceito de circuitos sequenciais.
2. Explicar o uso de descrição VHDL comportamental para circuitos sequenciais.
3. Implementação de Flip-flops e registradores em VHDL.
4. Entender o conceito, e uso, de FSMs como estrutura de controle do fluxo de operações de um circuito combinacional.
5. Implementar registrador deslocador com reset assíncrono, clock e sinal de enable.

## 2.- Descrição de circuitos sequenciais em VHDL

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity Sinais is port (
    C: in std_logic;
    D: in std_logic;
    Q: out std_logic
);
end Sinais;

architecture behv of Sinais is
    signal A, B: std_logic;
begin
    A <= D;
    Q <= B;

    P1: process (C, D)
    begin
        B <= '0';
        if (C = '1') then
            B <= D;
        end if;
    end process P1;
end behv;
```


### Process

- Define uma **SEQUÊNCIA DE COMANDOS** a ser realizada pelo circuito.
- O **processo é acionado**, e sua sequência de comandos é executada, sempre que ocorrer uma **alteração** em algum elemento da sua **LISTA DE PARÂMETROS** (Ex. **C** ou **D**).
- **Um processo nunca termina - CÍCLICO.**
- Dessa forma, após a execução do último comando, o primeiro comando da sequência é executado, **SEMPRE** que ocorrer uma nova alteração em algum parâmetro.
- Obs. Comando **IF .. THEN .. ELSE** é utilizado **APENAS** dentro de um *process*.

# 3.- Implementação de Flip-Flop e Latches em VHDL
 
## Latch

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity D_latch is port (
    C: in std_logic;
    D: in std_logic;
    Q: out std_logic
);
end D_latch;
architecture behv of D_latch is
begin
    process(C, D)
    begin
        if (C = '1') then
            Q <= D;
        end if;
    end process;
end behv;
```




C	D	$Q_{t+1}$
0	X	$Q_t$
1	0	0
1	1	1

**Mantém estado**

# 3.- Implementação de Flip-Flop e Latches em VHDL

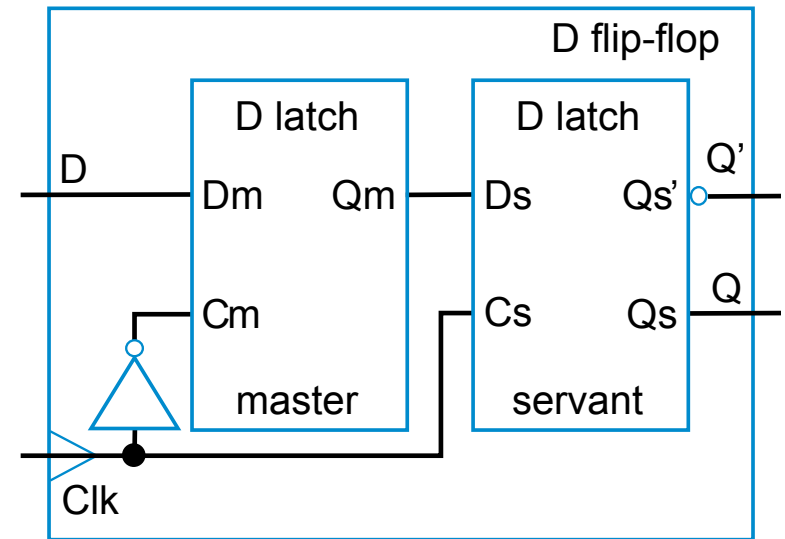
## Flip-Flop D

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity D_FF is port (
    CLK: in std_logic;
    D: in std_logic;
    Q: out std_logic
);
end D_FF;
architecture behv of D_FF is
begin
    process(CLK, D)
    begin
        if (CLK'event and CLK = '1') then
            Q <= D;
        end if;
    end process;
end behv;
```



# 3.- Implementação de Flip-Flop e Latches em VHDL

## Flip-Flop D com Reset Assíncrono

 


- Sempre que a entrada RST for Zero, a saída Q será Zero.
- Quando RST for diferente de Zero, o valor na saída Q vai depender da entrada CLK.
- Se CLK for '1' E for uma borda de subida, então Q receberá a entrada D.

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity D_FF is port (
    CLK: in std_logic;
    RST: in std_logic;
    D: in std_logic;
    Q: out std_logic
);
end D_FF;
architecture behv of D_FF is
begin
    process (CLK, RST, D)
    begin
        if (RST = '0') then
            Q <= '0';
        elsif (CLK'event and CLK = '1') then
            Q <= D;
        end if;
    end process;
end behv;
```

# 3.- Implementação de Flip-Flop e Latches em VHDL

## Flip-Flop D com *Reset* e *Enable*

 

- Sempre que a entrada RST for Zero, a saída Q será Zero.
- Se CLK for '1' E for uma borda de subida **E o sinal de Enable (En) estiver em '1'**, então Q receberá a entrada D.

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity D_FF is port (
    CLK: in std_logic;
    RST: in std_logic;
    EN: in std_logic;
    D: in std_logic;
    Q: out std_logic
);
end D_FF;
architecture behv of D_FF is
begin
    process (CLK, RST, D, EN)
    begin
        if RST = '0' then
            Q <= '0';
        elsif CLK'event and CLK = '1' then
            if EN = '1' then
                Q <= D;
            end if;
        end if;
    end process;
end behv;
```


# 3.- Implementação de Flip-Flop e Latches em VHDL

## Registrador de 4 bits

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity D_4FF is port (
    CLK, RST: in std_logic;
    D: in std_logic_vector(3 downto 0);
    Q: out std_logic_vector(3 downto 0)
);
end D_4FF;
architecture behv of D_4FF is
begin
    process(CLK, D, RST)
    begin
        if RST = '0' then
            Q <= "0000";
        elsif (CLK'event and CLK = '1') then
            Q <= D;
        end if;
    end process;
end behv;
```

Enquanto não ocorrer um novo evento no sinal CLK e enquanto esse evento for diferente de '1' (borda de subida), então a saída Q do flip-flop continuará armazenando o valor atual.

Ao ocorrer um novo evento em CLK, e se esse novo evento for uma transição de '0' para '1' (borda de subida), então a saída Q receberá o novo valor existente na entrada D.

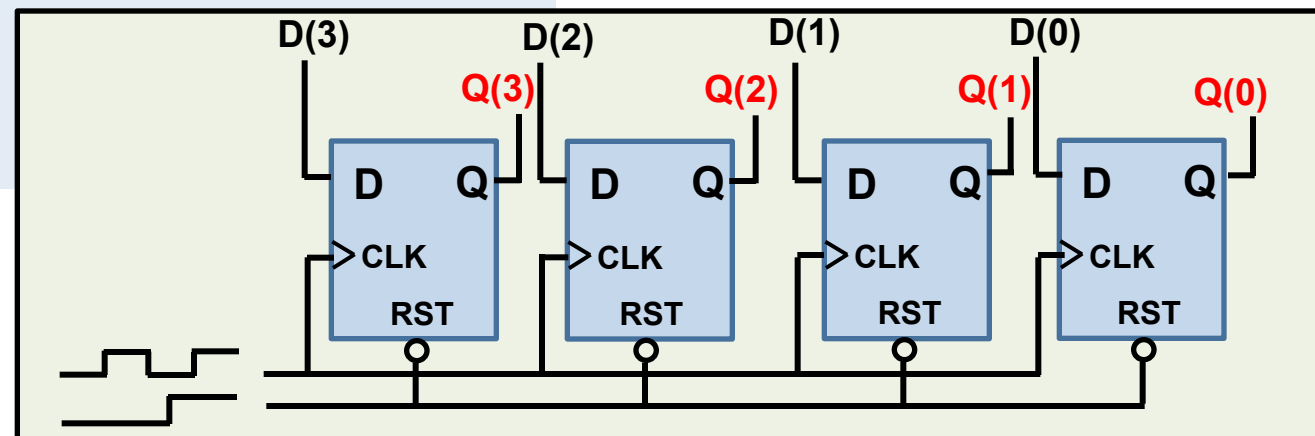

**TAREFA 1:**  
Implementar e simular





# 4.- Implementação de FSM em VHDL

VHDL  
típico

## VHDL típico de uma máquina de estados – 2 processos



```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity MOORE is port(X, clock, reset : in std_logic;    Z: out std_logic); end MOORE;

architecture A of MOORE is
    type STATES is (S0, S1, S2, S3);
    signal EA, PE : STATES;
begin

    process (clock, reset)
    begin
        if reset= '1' then
            EA <= S0;
        elsif clock'event and clock='1' then
            EA <= PE ;
        end if;
    end process;

    process(EA, X)
    begin
        case EA is
            when S0 =>
                Z <= '0';
                if X='0' then PE <=S0; else PE <= S2; end if;
            when S1 =>
                Z <= '1';
                if X='0' then PE <=S0; else PE <= S2; end if;
            when S2 =>
                Z <= '1';
                if X='0' then PE <=S2; else PE <= S3; end if;
            when S3 =>
                Z <= '0';
                if X='0' then PE <=S3; else PE <= S1; end if;
        end case;
    end process;

end A;
```

 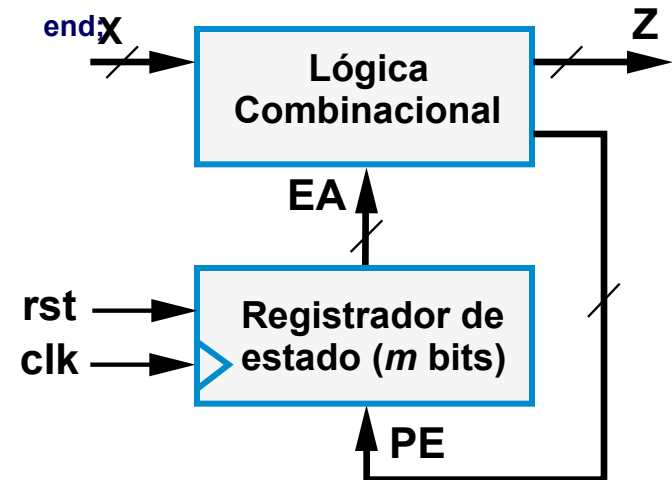

# 4.- Implementação de FSM em VHDL

VHDL  
típico

## VHDL típico de uma máquina de estados – 2 processos

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
entity MOORE is port(X, clock, reset : in std_logic;    Z: out std_logic);  end;
```

```
architecture A of MOORE is
```

```
  type STATES is (S0, S1, S2, S3);  
  signal EA, PE : STATES;
```


```
begin
```

```
  process (clock, reset)  
  begin  
    if reset= '1' then  
      EA <= S0;  
    elsif clock'event and clock='1' then  
      EA <= PE ;  
    end if;  
  end process;
```

```
  process(EA, X)  
  begin  
    case EA is  
      when S0 =>      Z <= '0';  
                      if X='0' then PE <=S0; else PE <= S2; end if;  
      when S1 =>      Z <= '1';  
                      if X='0' then PE <=S0; else PE <= S2; end if;  
      when S2 =>      Z <= '1';  
                      if X='0' then PE <=S2; else PE <= S3; end if;  
      when S3 =>      Z <= '0';  
                      if X='0' then PE <=S3; else PE <= S1; end if;  
    end case;  
  end process;
```

```
end A;
```

 Definição dos estados possíveis da máquina e de variáveis que podem assumir esses estados.



# 4.- Implementação de FSM em VHDL

VHDL  
típico

VHDL típico de uma máquina de estados – 2 processos


```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
entity MOORE is port(X, clock, reset : in std_logic; Z: out std_logic); end;
```

```
architecture A of MOORE is  
  type STATES is (S0, S1, S2, S3);  
  signal EA, PE : STATES;  
begin
```

```
  process (clock, reset)  
  begin  
    if reset= '1' then  
      EA <= S0;  
    elsif clock'event and clock='1' then  
      EA <= PE ;  
    end if;  
  end process;
```

```
  process(EA, X)  
  begin  
    case EA is  
      when S0 => Z <= '0';  
                 if X='0' then PE <=S0; else PE <= S2; end if;  
      when S1 => Z <= '1';  
                 if X='0' then PE <=S0; else PE <= S2; end if;  
      when S2 => Z <= '1';  
                 if X='0' then PE <=S2; else PE <= S3; end if;  
      when S3 => Z <= '0';  
                 if X='0' then PE <=S3; else PE <= S1; end if;  
    end case;  
  end process;
```

```
end A;
```

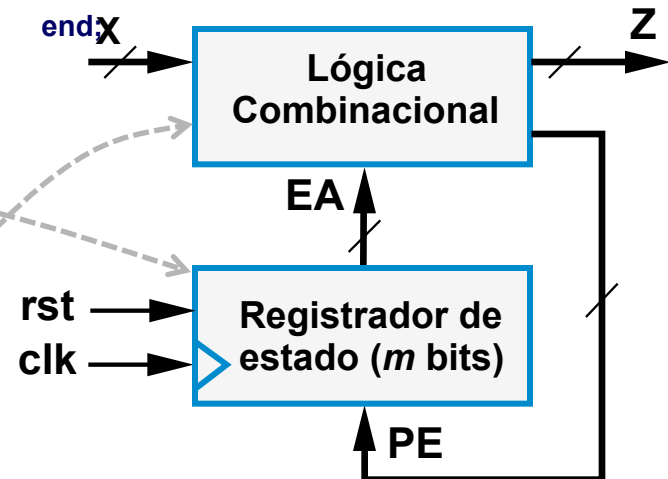

**TAREFA 2:**  
Implementar e simular

# 5.- Implementação de deslocador esquerda em VHDL

-- sr\_in recebe palavra de N bits (vetor de N bits). A cada pulso de clock, a palavra em sr\_in é deslocada 1 bit --para a esquerda, e copiada para sr\_out, também de N bits.

library ieee;

use ieee.std\_logic\_1164.all;

entity desloc\_1\_bit\_esq is

generic ( N : natural := 64 );

port ( clk, enable, reset : in std\_logic;  
      sr\_in : in std\_logic\_vector((N - 1) downto 0);  
      sr\_out : out std\_logic\_vector((N - 1) downto 0)  
      );

end entity;

architecture rtl of desloc\_1\_bit\_esq is

signal sr: std\_logic\_vector ((N - 1) downto 0); -- Registrador de N bits

begin

process (clk, reset)

begin

if (reset = '0') then -- Reset assíncrono do registrador

sr <= (others => '0');

elsif (rising\_edge(clk)) then -- Sinal de clock do registrador (subida)

if (enable = '1') then -- Sinal de enable do registrador

-- Desloca 1 bit para a esquerda. Bit mais significativo é perdido.

sr((N - 1) downto 1) <= sr\_in((N - 2) downto 0);

sr(0) <= '0';

end if;

end if;

end process;

sr\_out <= sr;

end rtl;

**TAREFA 3:**  
**Implementar e simular**

## 5.- Implementação de deslocador esquerda em VHDL




***Tarefa a ser realizada:***

Circuito aritmético registrado com armazenamento dos resultados das operações.
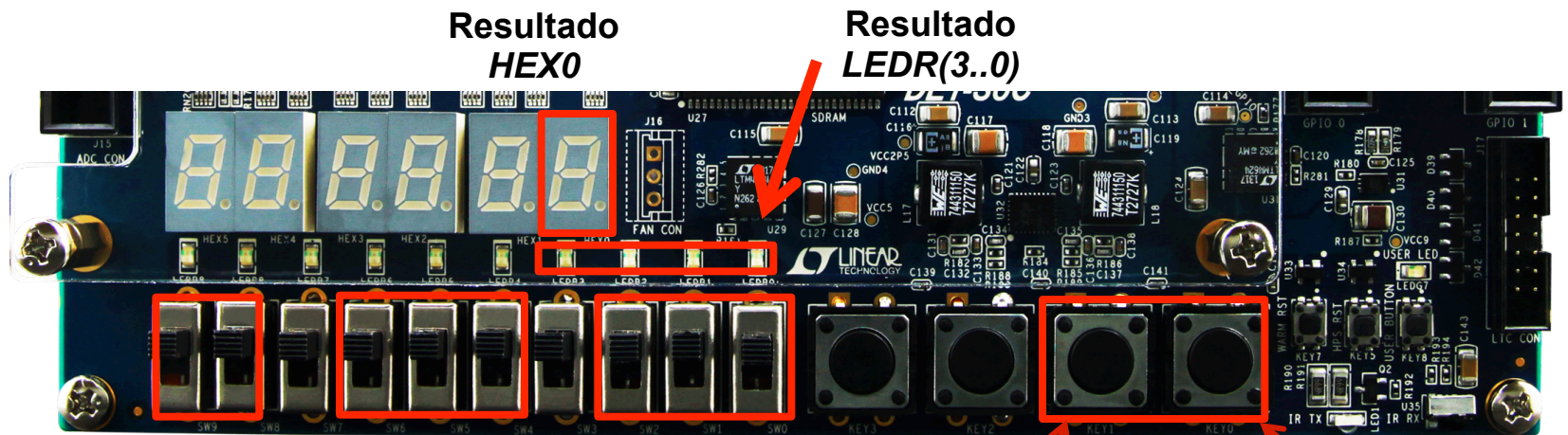
# Tarefa

- O circuito consiste no circuito aritmético com **um registrador** para armazenar os resultados das operações.



Resultado  
*HEX0*

Resultado  
*LEDR(3..0)*

Operação  
*SW(9..8)*

Operando B  
*SW(6..4)*

Operando A  
*SW(2..0)*

Seletor SW(9..8)	Saída (LEDR e display 7-seg)
00	2A
01	3A
10	A+B
11	A+2B


Usar **KEY(0)** para  
o “Reset”

Usar **KEY(1)** para o “Enter” (*Enable*)


 
# Tarefa


- O circuito vai ser implementado usando um **multiplexador**, um **somador** e um **decoder** como mostrado na figura. Todos estes circuitos são dados no **Moodle**.


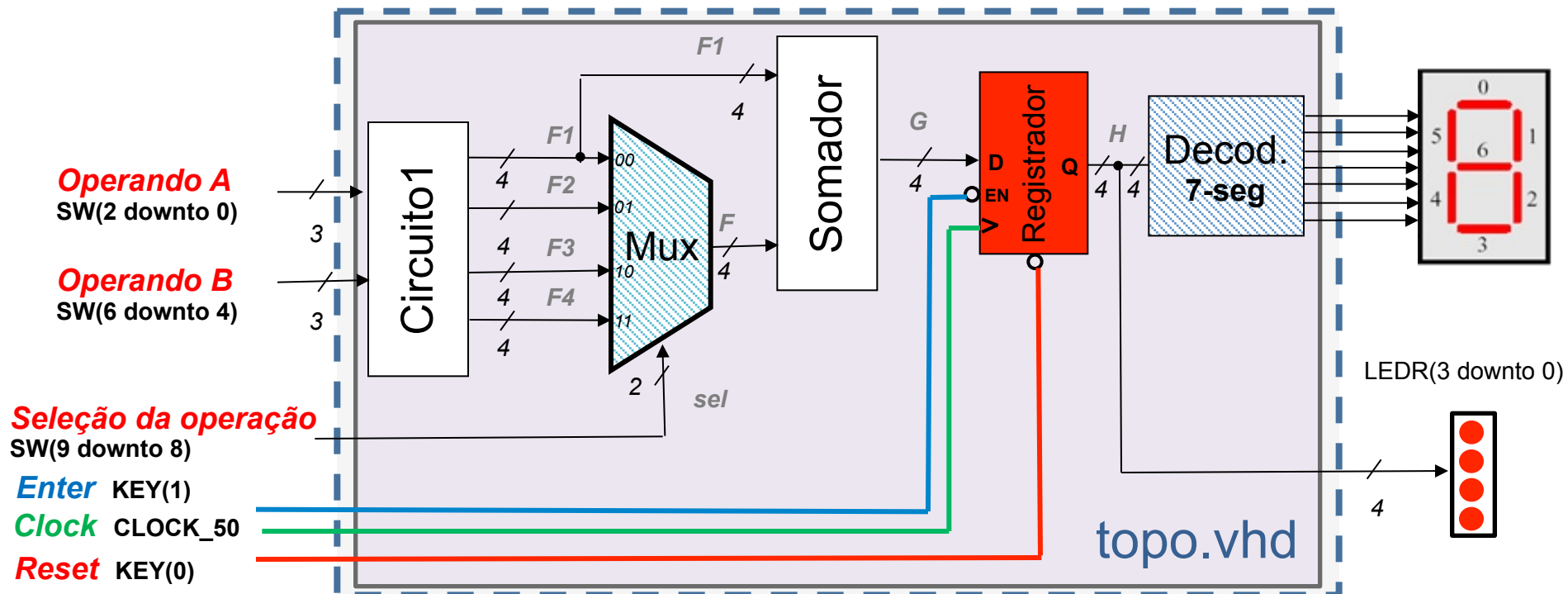
# Tarefa


- Implementar o bloco denominado **Circuito1** de acordo as seguintes linhas de código no **topo.vhd**:

```
F1 <= '0' & A;  
F2 <= A & '0';  
F3 <= '0' & B;  
F4 <= B & '0';
```



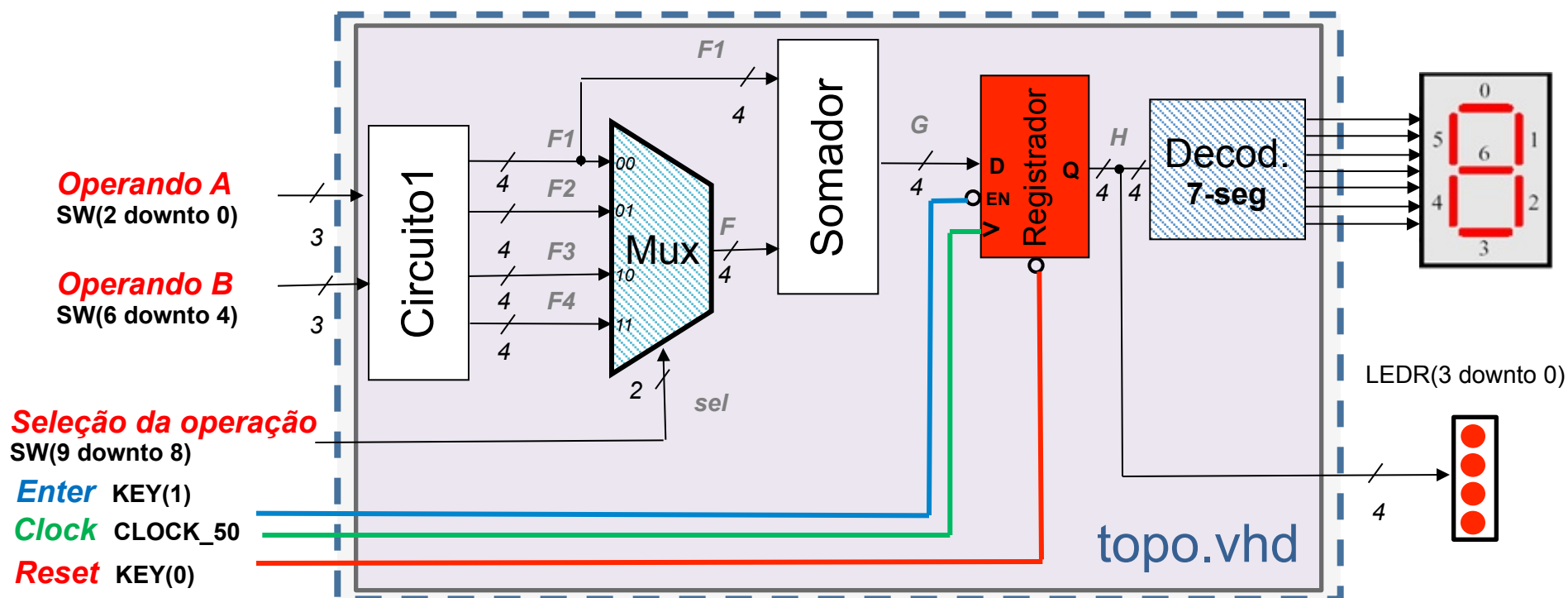
# Tarefa

- Um **registrador de 4 bits** para armazenar o resultado a ser apresentado em **HEX0** e nos LEDRs.
- No slide 9 é apresentado um registrador de 4 bits, implementado com 4 *flip-flops*, porém sem **Enable**.
- Utilizar os circuitos dos **slides 7 e 8** como base para para escrever o VHDL do registrador de 4 bits solicitados no exercício, com **Reset** e **Enable**.



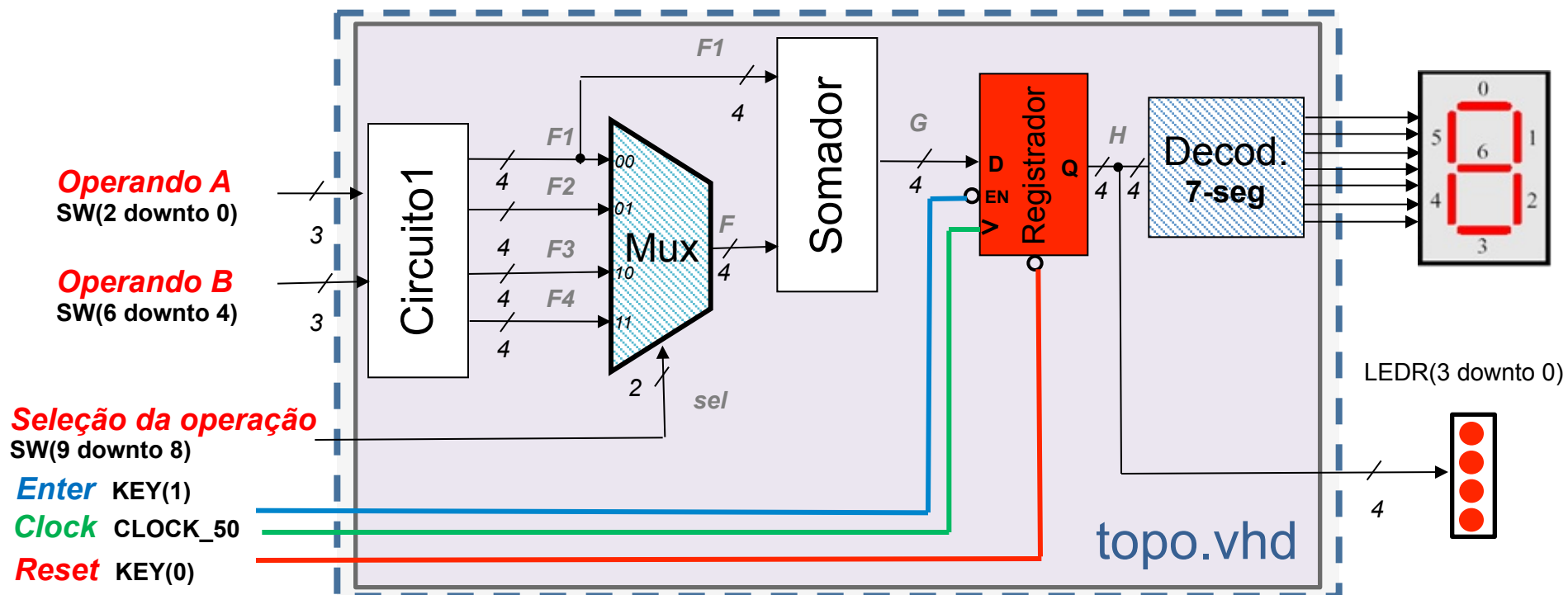
# Tarefa

- Ao se pressionar o **botão KEY(0)** – “Reset”, os flip-flops deverão ser “limpos”, apagando os LEDs, e apresentando o valor 0 (zero) no display de sete segmentos.
- Ao se pressionar o **botão KEY(1)** – “Enter”, os flip-flops são habilitados para escrita, armazenando os valores presentes nas suas entradas (“memória”).


 
# Tarefa

- O sinal de relógio (Clock ou CLK) do circuito deve ser obtido diretamente da placa, utilizando o sinal **CLOCK\_50** (PIN\_AF14).
- Os push buttons (KEY), **quando pressionados**, fornecem '0'.
- Na **entity do novo topo**, devem ser adicionados os sinais **key** (2 bits) e **clock\_50** (1 bit).



# Tarefa

- **Passo 1:** Criar projeto no **Quartus II (versão 15.0)**
  - Acessar **File -> New Project Wizard** e criar um projeto com as seguintes características:
    - **Pasta:** criar uma pasta em *Desktop*
    - **Sugestão de nome do Projeto:** **Topo**
    - **Tipo:** *Empty Project*
    - Em **Add Files**, não adicionar nenhum arquivo
    - Na escolha do dispositivo:
      - Família: **Cyclone V**
      - Dispositivo: **5CSEMA5F31C6**
    - Demais opções deixar como padrão

# Tarefa

- **Passo 2:** Criar arquivo do tipo **VHDL** dentro do projeto
  - No **Quartus II**, acessar  
**File -> New -> Design Files -> VHDL File**  
e o arquivo “**Vhdl1.vhd**” será criado:
  - Em seguida, clique em **File -> Save As** e salve seu arquivo com algum nome desejado (sugestão: “**topo.vhd**”).
- **Passo 3:** **Crie** um projeto **VHDL** que implemente o circuito apresentado no slide 17 com a seguinte hierarquia: **topo.vhd**



- **Passo 4:** Realizar a **simulação** do circuito por intermédio de diagramas de formas de onda, verificando o funcionamento correcto para as 4 operações possíveis.

# Tarefa

- **Passo 5:** Associar as entradas e saídas ao **FPGA** de tal forma que as entrada dos dados **A** e **B** a partir das chaves **SW(2 downto 0)** e **SW(6 downto 4)**, **Control** no **SW(9 downto 8)**, e a apresentação dos resultados **S** na saída **LEDR(3 downto 0)**, botão enter em **Key(1)**, botão reset em **Key(0)** e display **HEX0**.
- **Passo 6:** Fazer associação de **entradas/saídas** com **chaves/leds** do DE1-SOC usando arquivo externo com **assignments**
  - Baixe o arquivo **Pinos.qsf** disponível no Moodle
    - Esse arquivo contém a descrição de relações entre os nomes que você usou no seu projeto reformulado [**SW**, **LEDR**, etc] e os **pinos** do **FPGA**.
  - No **Quartus II**, acesse **Assignments -> Import Assignments...** e faça a importação de **Pinos.qsf**.
- **Passo 7:** **Testar** o circuito no kit **DE1-SoC**, usando as chaves **SW(6 downto 4)** e **SW(2 downto 0)** para entrar com os operandos e sinal de seleção **SW(9 downto 8)**, botões **Key(1)** e **Key(0)** como enter e reset e observar os resultados nos **LEDs**, e Display **HEX0**.