UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

CIRCUITOS ARITMÉTICOS

EEL/PGEEL
2019.2
11 de Setembro de 2019, Capítulo 6/7

Uma entrada fixa $A = 9903466_{10}$ deve ser somada com entradas variáveis de 24-bits. Ditas entradas variáveis tem os seguintes valores:

- B= $\{6873749_{10}\}$, C = $\{132591_{10}\}$, D= $\{6357029_{10}\}$, E= $\{1835013_{10}\}$, F= $\{1252847_{10}\}$, G= $\{6292482_{10}\}$, H= $\{16517039_{10}\}$, I= $\{13631968_{10}\}$, J= $\{4194305_{10}\}$, K= $\{16194815_{10}\}$, L= $\{6881280_{10}\}$, M= $\{2138261_{10}\}$.
- a) Faça quatro agrupamentos de três variáveis apresentadas acima em função do atraso obtido fazendo uso da observação da absorção do *carry* (slide 26 da teoria).
- b) Ordene em função da área obtida considerando o custo do somador expressado como $n \times A_{adder}$, sendo n o número de bits.
- c) Quais dos agrupamentos pode ser implementado usando um único hardware de somadores mantendo o atraso?