



Projete o circuito AMM da seguinte expressão:

$A \times B + C \times D + 2(E + F) + G$, onde A, C e E tem 3 bits, B, D, e F tem 2 bits e G tem 1 bit.